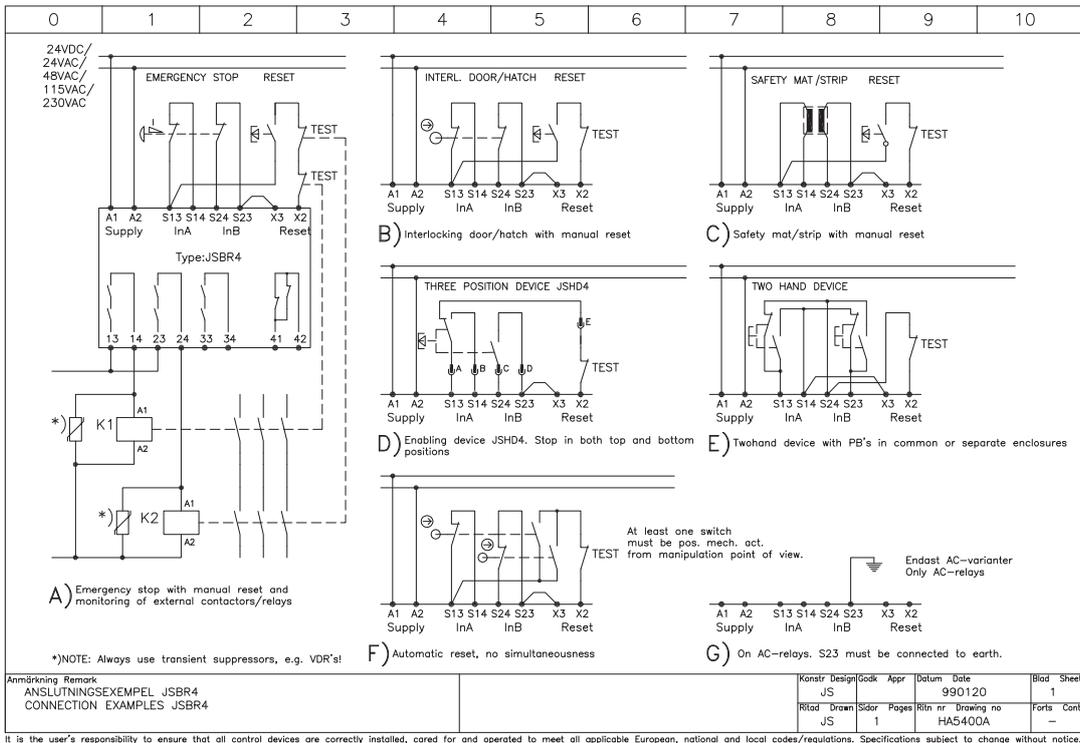


# Anschlussbeispiele


HA5400A Anschlussbeispiele JSBR4	6/44
HA6400A Anschlussbeispiele JSBT4	6/44
HA6500A Anschlussbeispiele JSBT5	6/45
HA6500B Anschlussbeispiele BT50	6/45
HA6501B Anschlussbeispiele BT50T	6/46
HA6500C Anschlussbeispiele BT51	6/46
HA6501C Anschlussbeispiele BT51T	6/47
HA7100A Anschlussbeispiele JSBRT11	6/47
HA7600A Anschlussbeispiele RT6	6/48
HA7600B Anschlussmöglichkeit RT6	6/48
HA7672A Drei-Stellungs-Zustimmschalter JSHD4 - EX mit RT6	6/49
HA7700A Anschlussbeispiele RT7	6/49
HA7900A Anschlussbeispiele RT9	6/50
HE3811B Sicherheits-Lichtschranke mit abfallverzögertem Rücksetzen	6/50
HE3824C-01 Lichtschranke mit zeitbegrenztem Überbrücken 0,2–40 s	6/51
HE3824E-01 Lichtschranken mit zeitbegrenztem Überbrücken 0,2–40 s	6/51
HG7636B Focus Lichtgitter mit Drei-Stellungs-Zustimmschalter	6/52
HG7611A Verriegelte Tür mit RT6 mit spezieller, zeitgesteuerter Rückstellung	6/52
HG7636A Verriegelte Tür mit Drei-Stellungs-Zustimmschalter	6/53
HG7646A Verriegelte Tür mit Drei-Stellungs-Zustimmschalter und zeitbegrenztem Eingang/Ausgang	6/53
HG7654A Verriegelte Tür mit RT6 und Ausgangserweiterung JSR1T	6/54
HG7658A Verriegelte Tür mit RT6 und Ausgangserweiterung JSR2A	6/54
HH0000C Drei-Stellungs-Zustimmschalter JSHD4 mit verschiedenen Auswerteeinheiten	6/55
HI8552A Anschlussbeispiele JSHT2 mit Abfallverzögerung	6/55
HK7600A Sicherheitsschaltmatte/Sicherheitsschaltleiste mit RT6	6/56
HN7660A Abfallverzögerte Ausgänge-RT6 mit Ausgangserweiterung JSR3T und RT7	6/56
HP7600A Maschinensteuerung - Potentialtrennung von SPS-Ein- und Ausgängen	6/57
HP7600B Maschinensteuerung - Potentialtrennung von SPS-Ausgängen	6/57
HR7200B Focus Lichtvorhang/Lichtgitter mit RT9 und JSBRT11	6/58
HR7800B Focus Lichtvorhang/Lichtgitter mit RT6 und RT7	6/58
HT5400A Zweihandschaltung mit Sicherheitsrelais JSBR4	6/59
HB0008A Focus Lichtvorhang/Lichtgitter mit RT9 und M12-3D	6/59

# Anschlussbeispiele

## HA5400A Anschlussbeispiele JSBR4




## HA6400A Anschlussbeispiele JSBT4

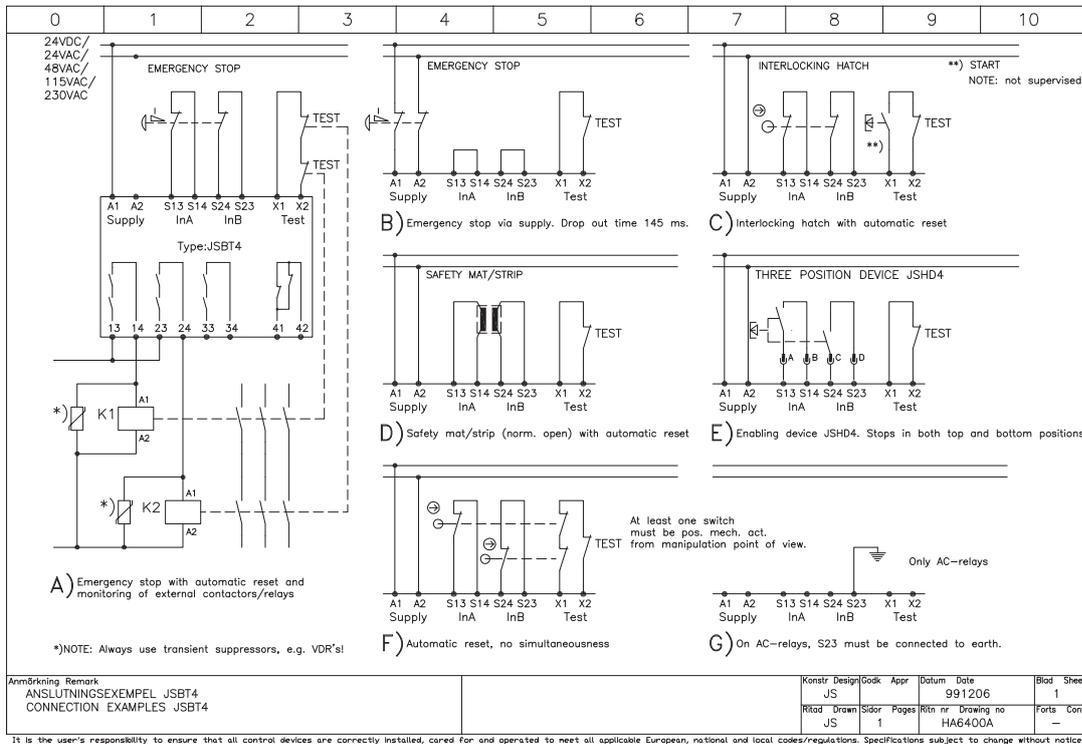


# Anschlussbeispiele

## HA6500A Anschlussbeispiele JSBT5

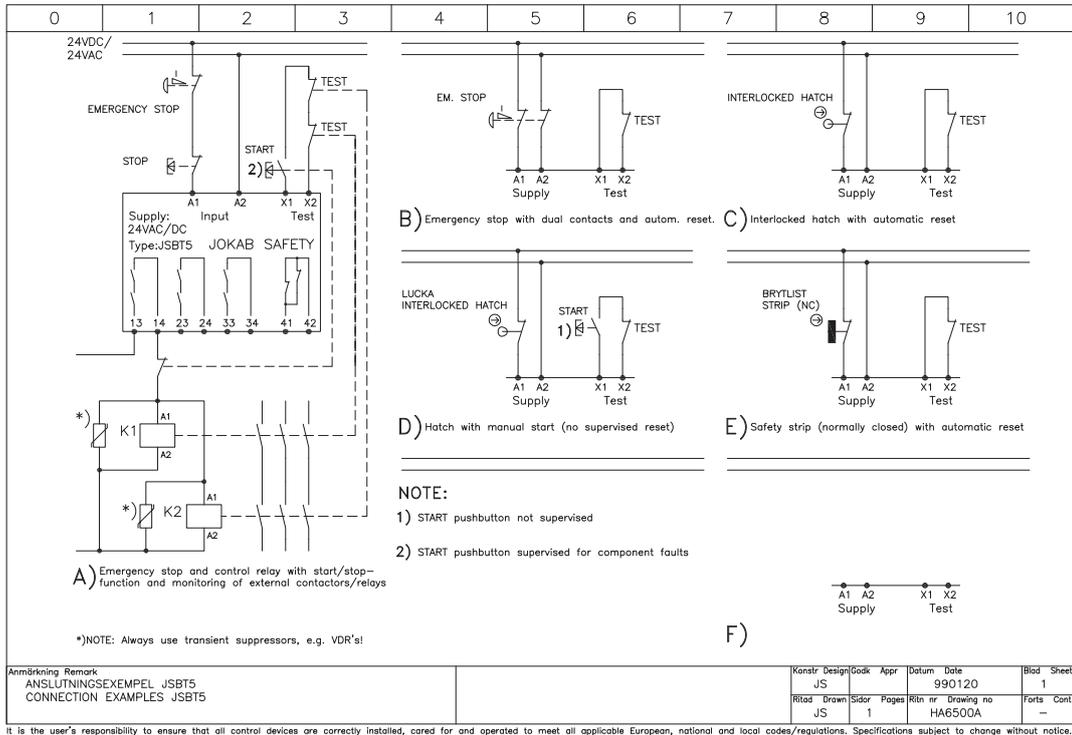


## HA6500B Anschlussbeispiele BT50

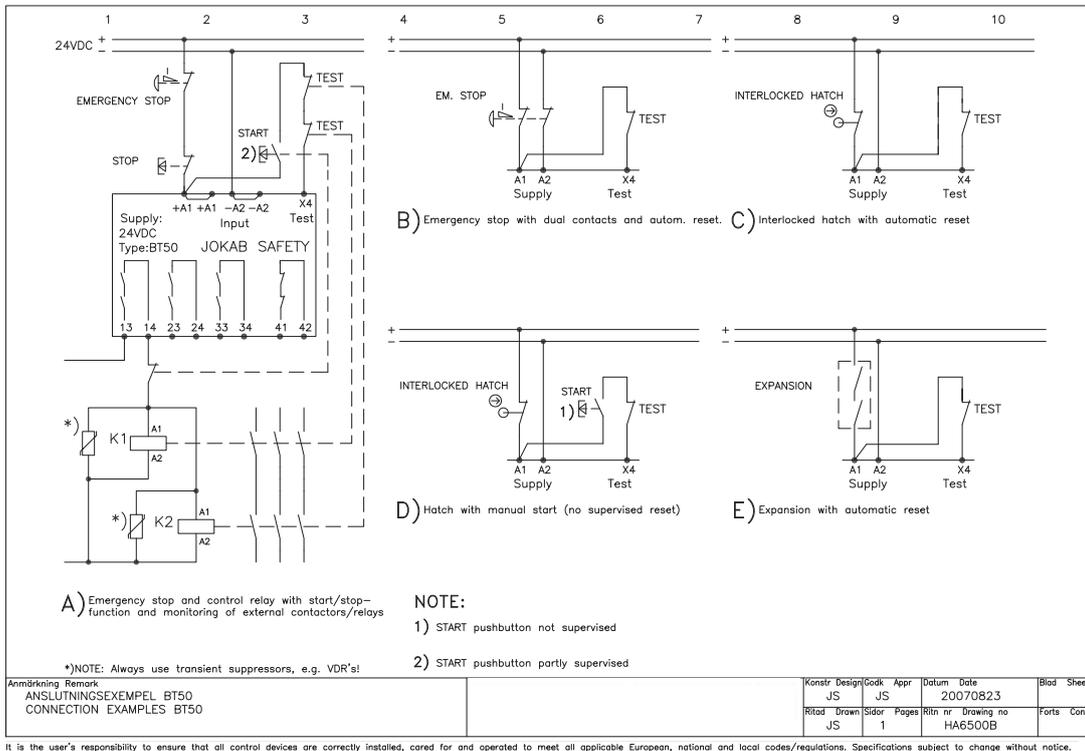


# Anschlussbeispiele

## HA6501B Anschlussbeispiele BT50T

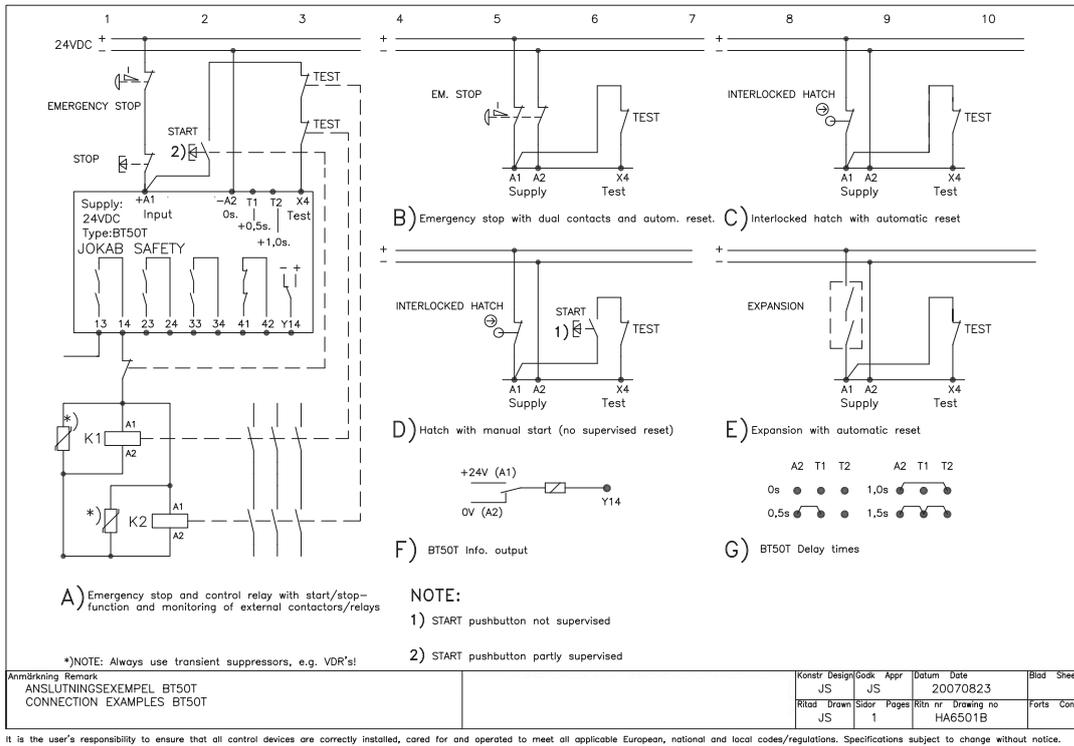


## HA6500C Anschlussbeispiele BT51

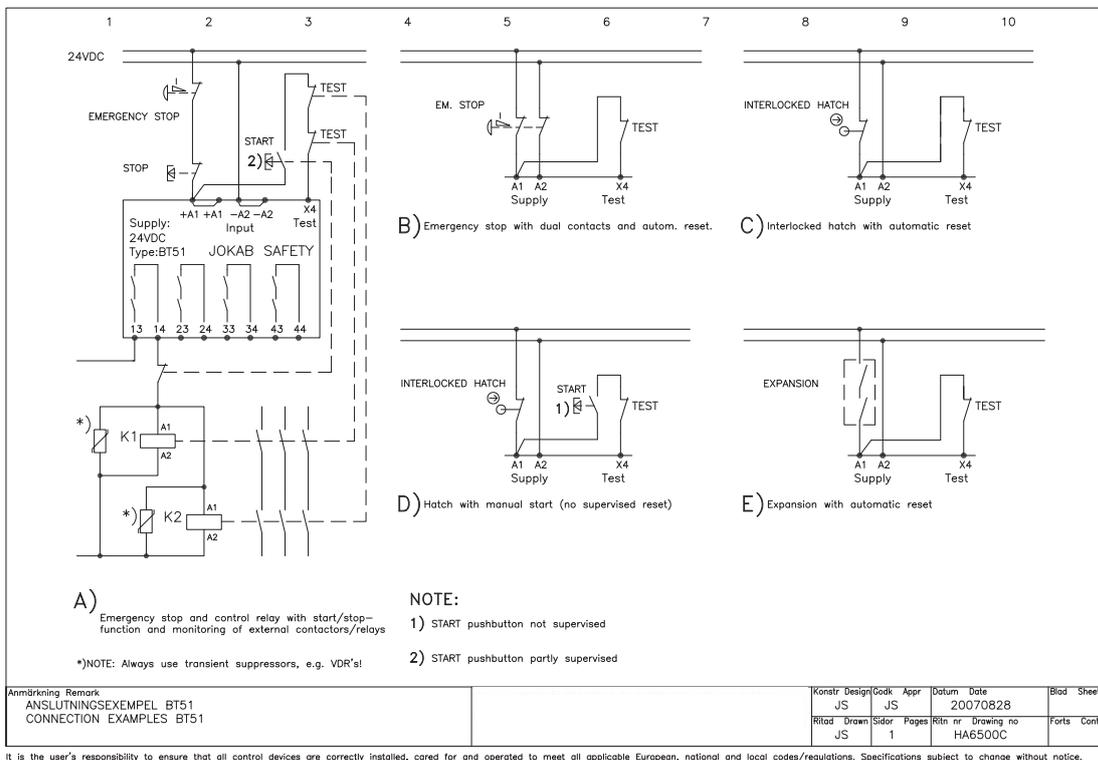


# Anschlussbeispiele

## HA6501C Anschlussbeispiele BT51T

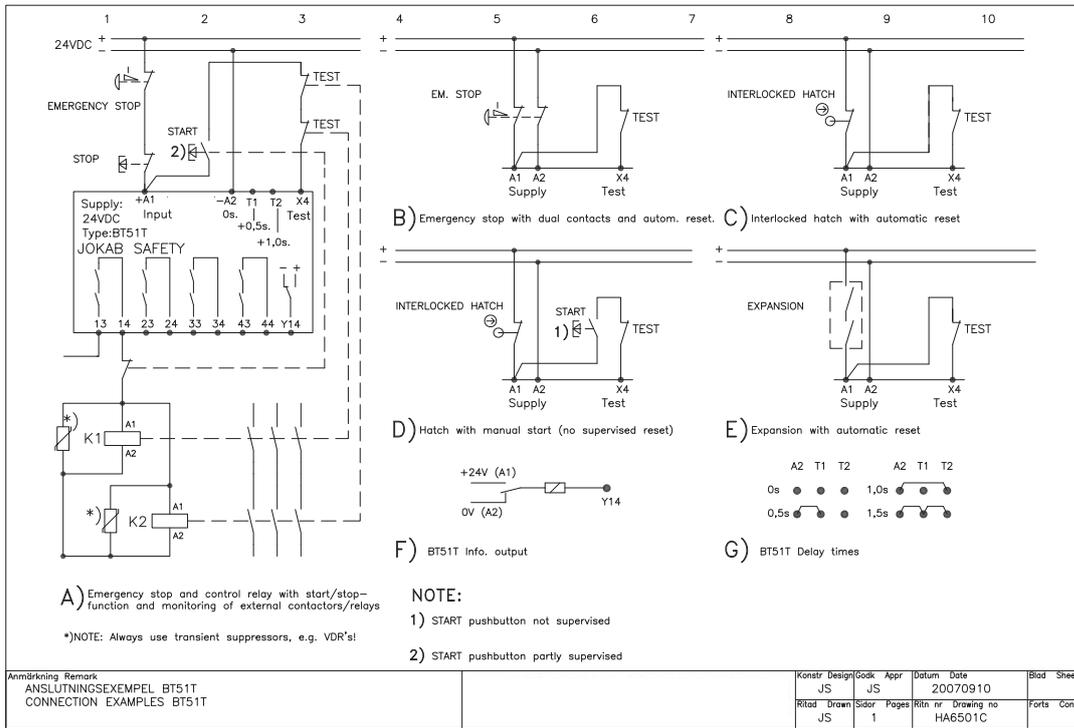


## HA7100A Anschlussbeispiele JSBRT11

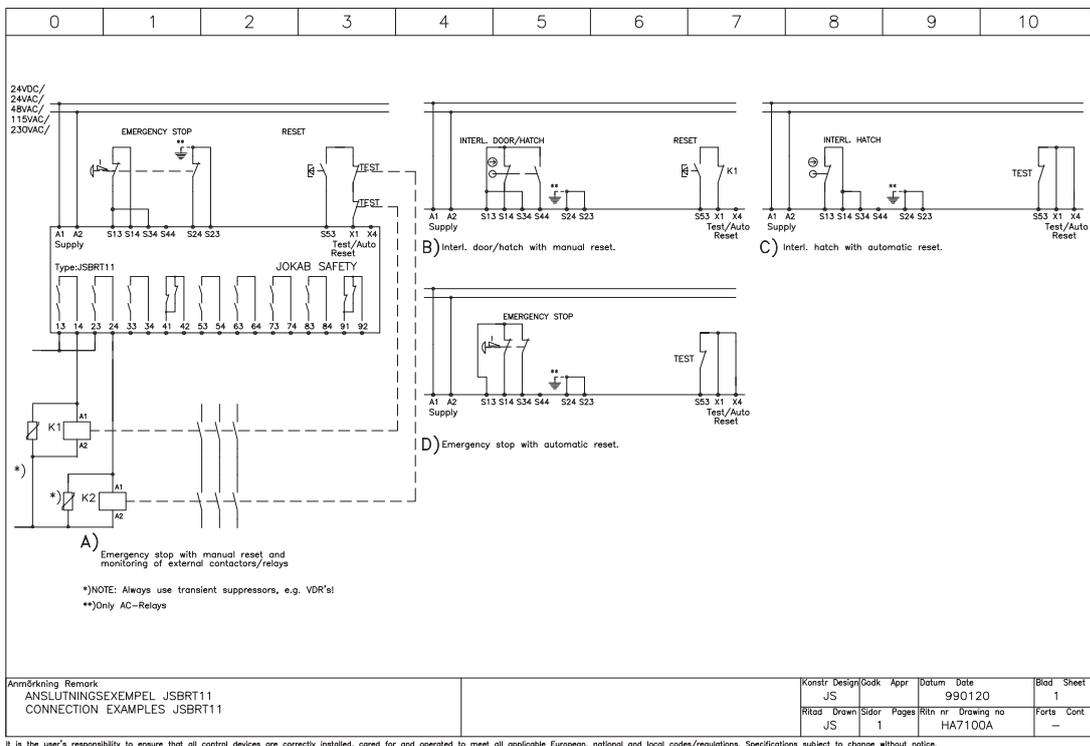


# Anschlussbeispiele

## HA7600A Anschlussbeispiele RT6

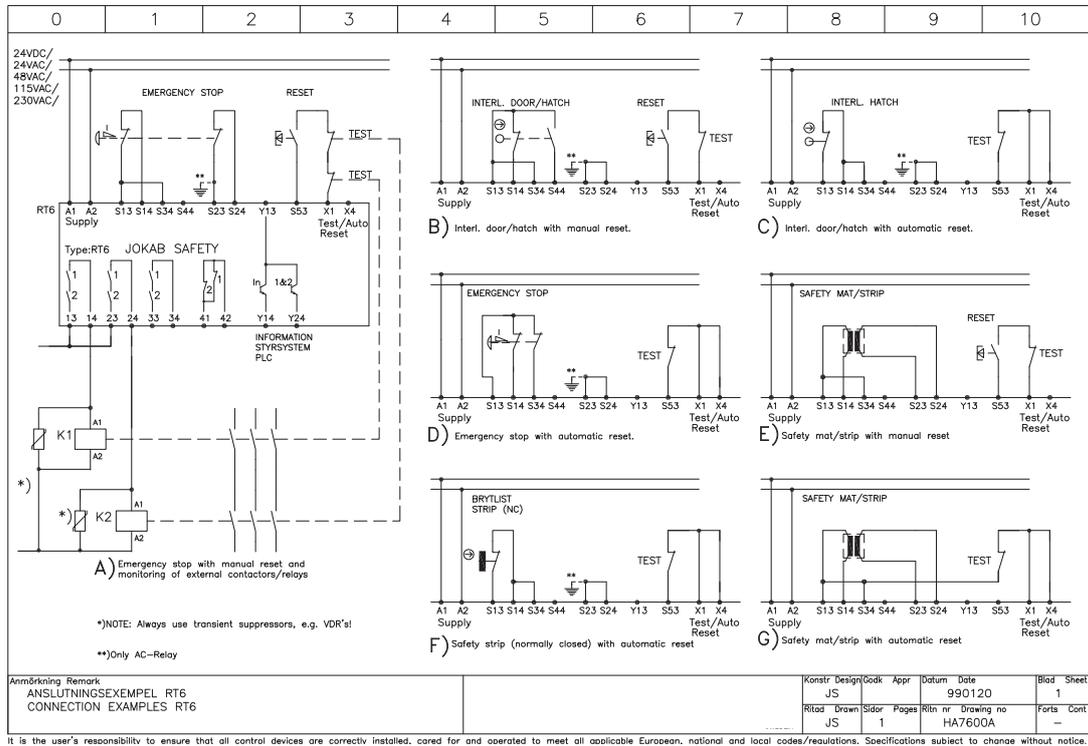


## HA7600B Anschlussmöglichkeit RT6

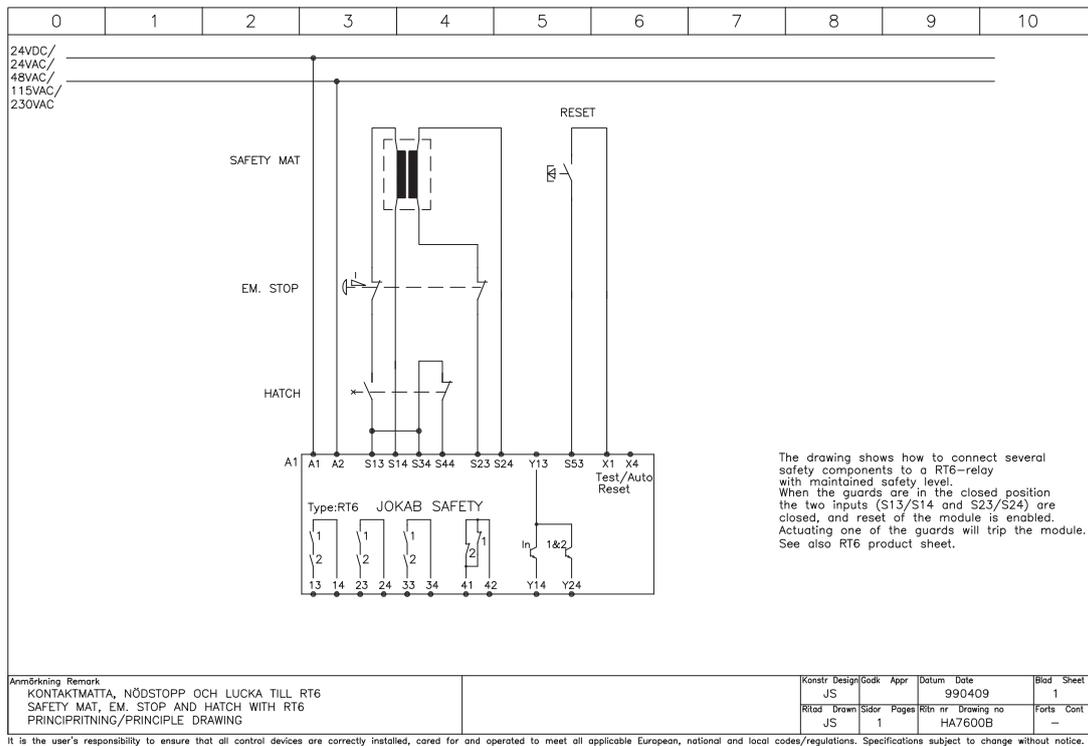


# Anschlussbeispiele
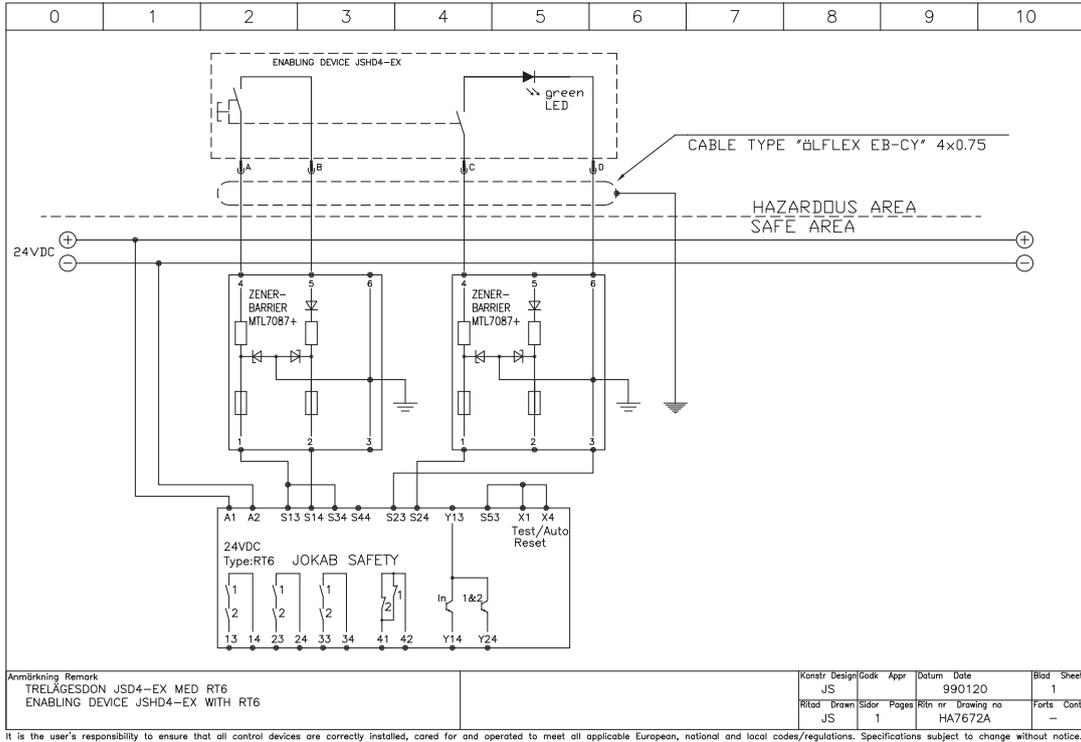
## HA7672A Drei-Stellungs-Zustimmschalter JSHD4 - EX mit RT6




## HA7700A Anschlussbeispiele RT7

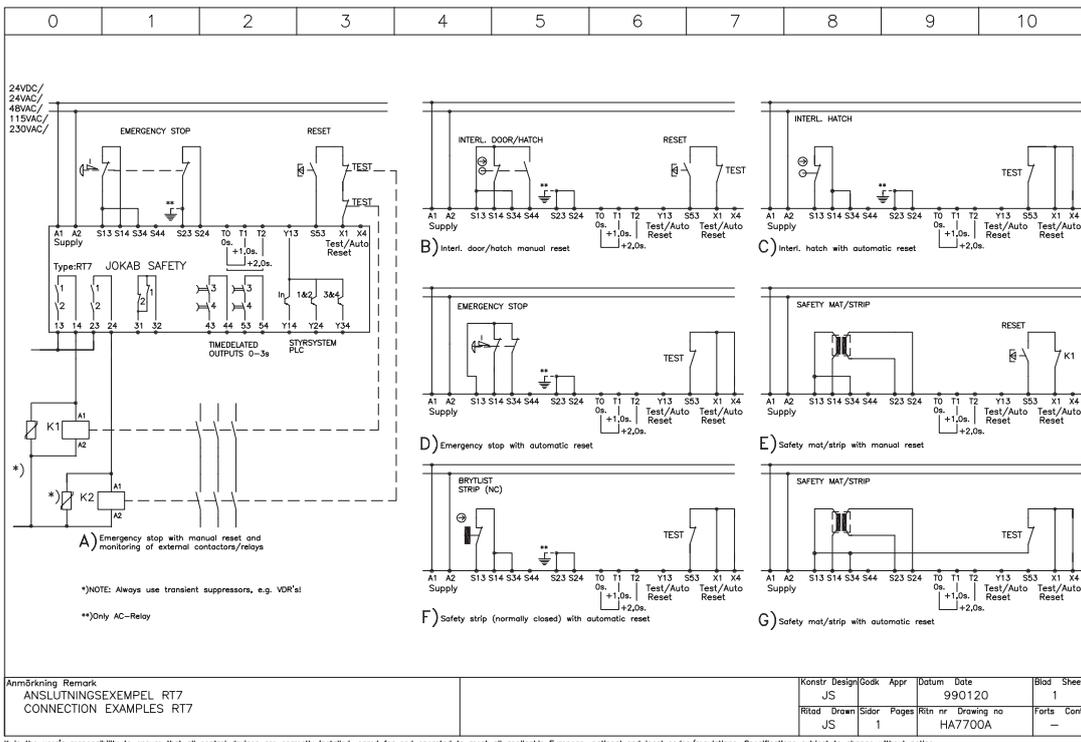




# Anschlussbeispiele
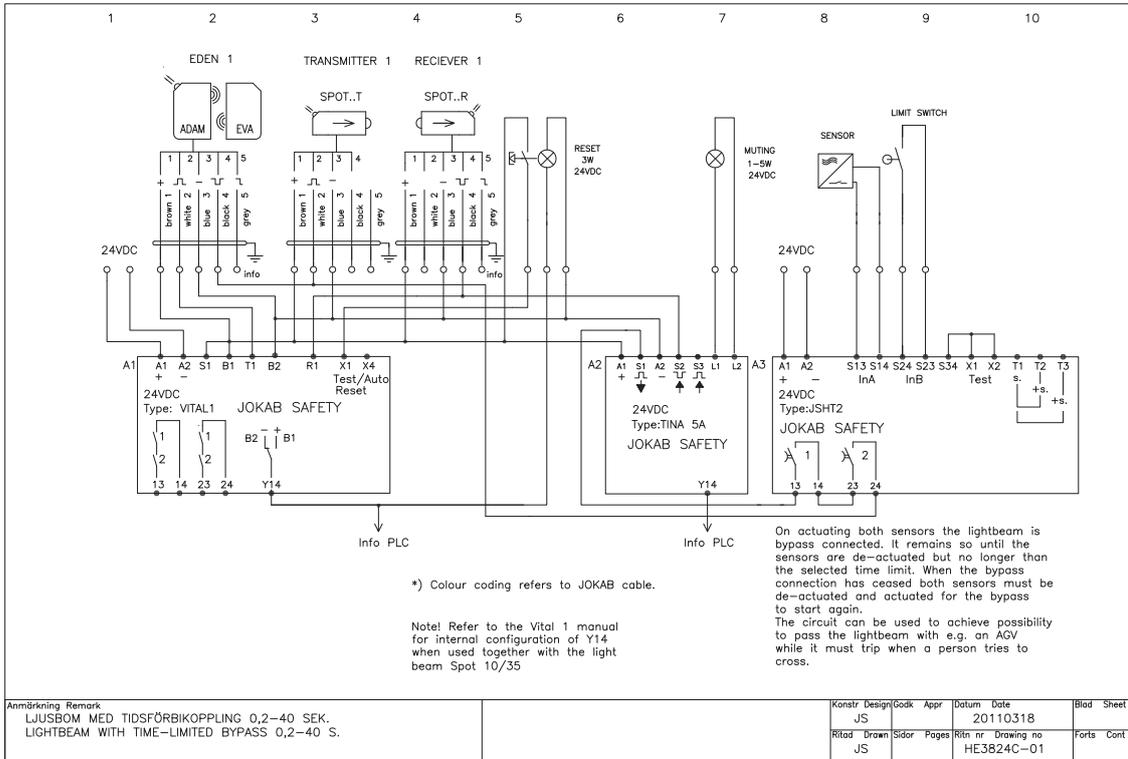
## HE3824C-01 Lichtschranke mit zeitbegrenztem Überbrücken 0,2–40 s



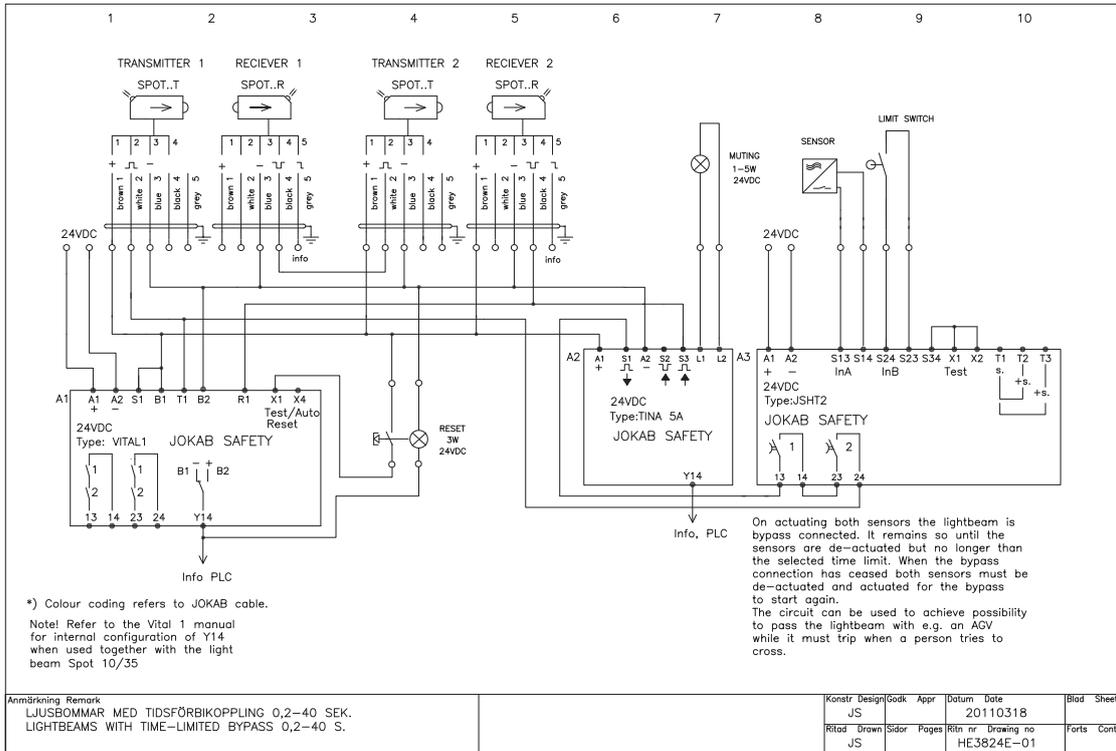
## HE3824E-01 Lichtschranken mit zeitbegrenztem Überbrücken 0,2–40 s






# Anschlussbeispiele
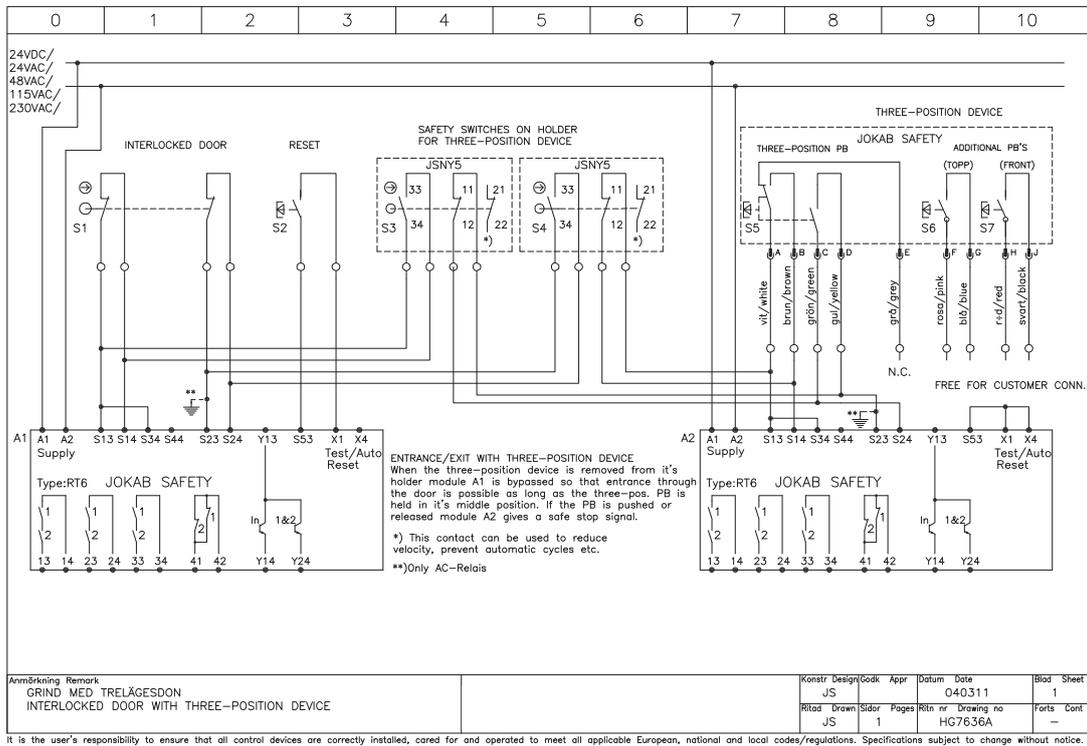
## HG7636A Verriegelte Tür mit Drei-Stellungs-Zustimmschalter



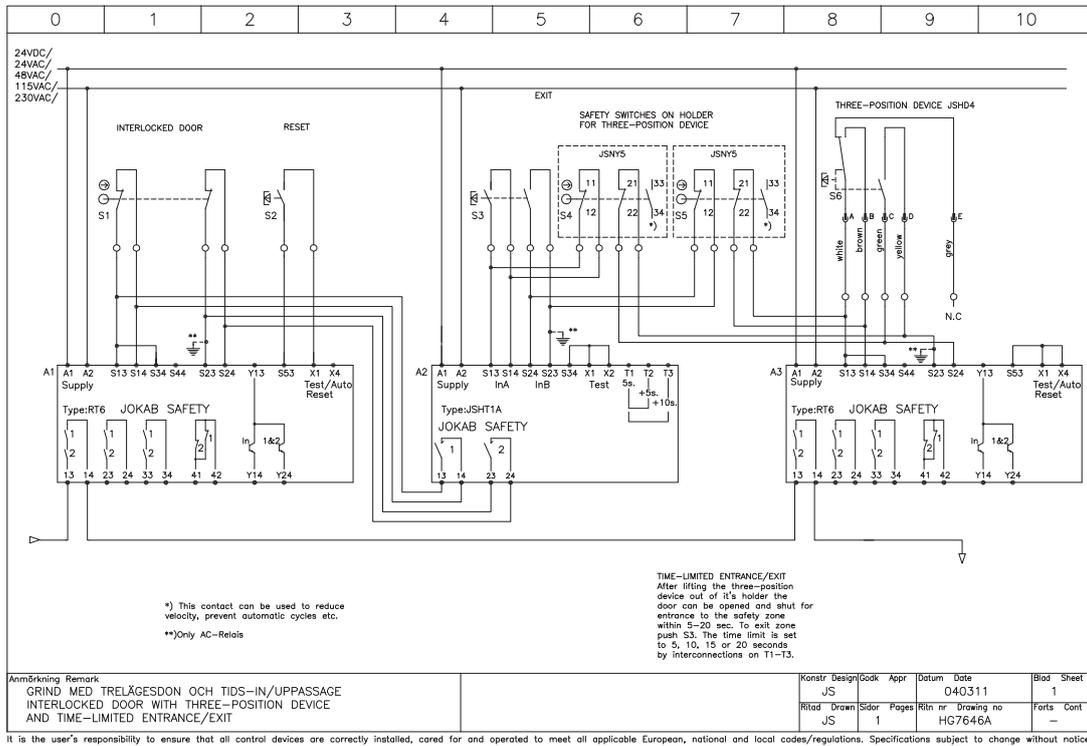
## HG7646A Verriegelte Tür mit Drei-Stellungs-Zustimmschalter und zeitbegrenztem Eingang/Ausgang




# Anschlussbeispiele
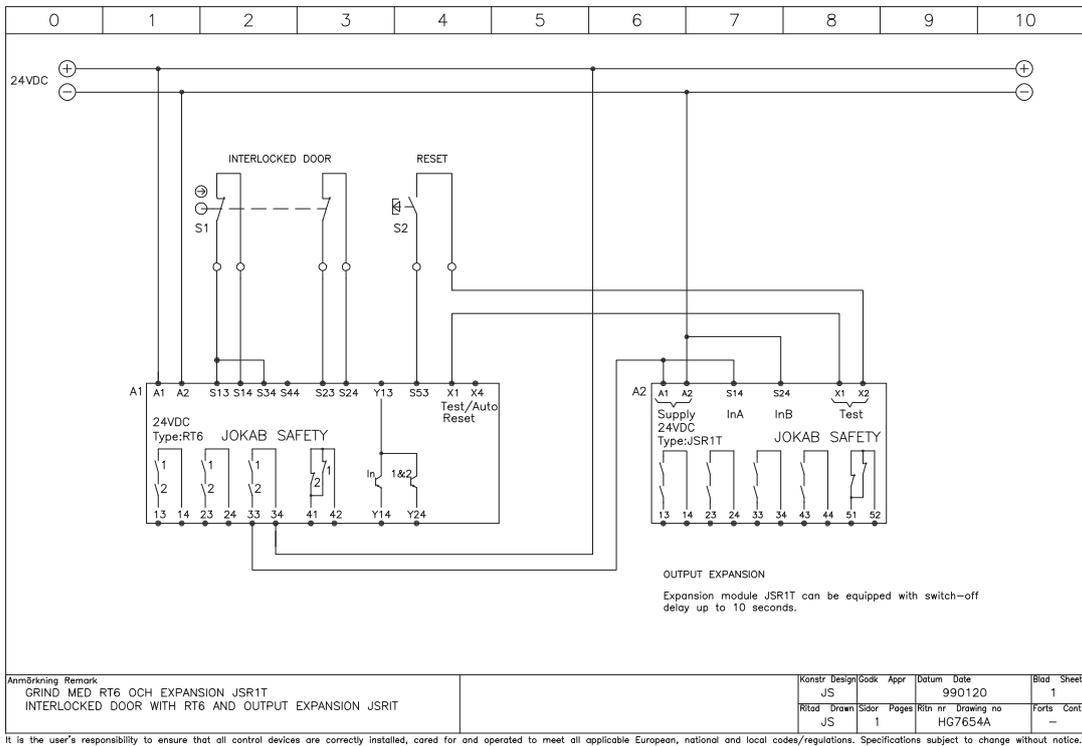
## HG7654A Verriegelte Tür mit RT6 und Ausgangserweiterung JSR1T



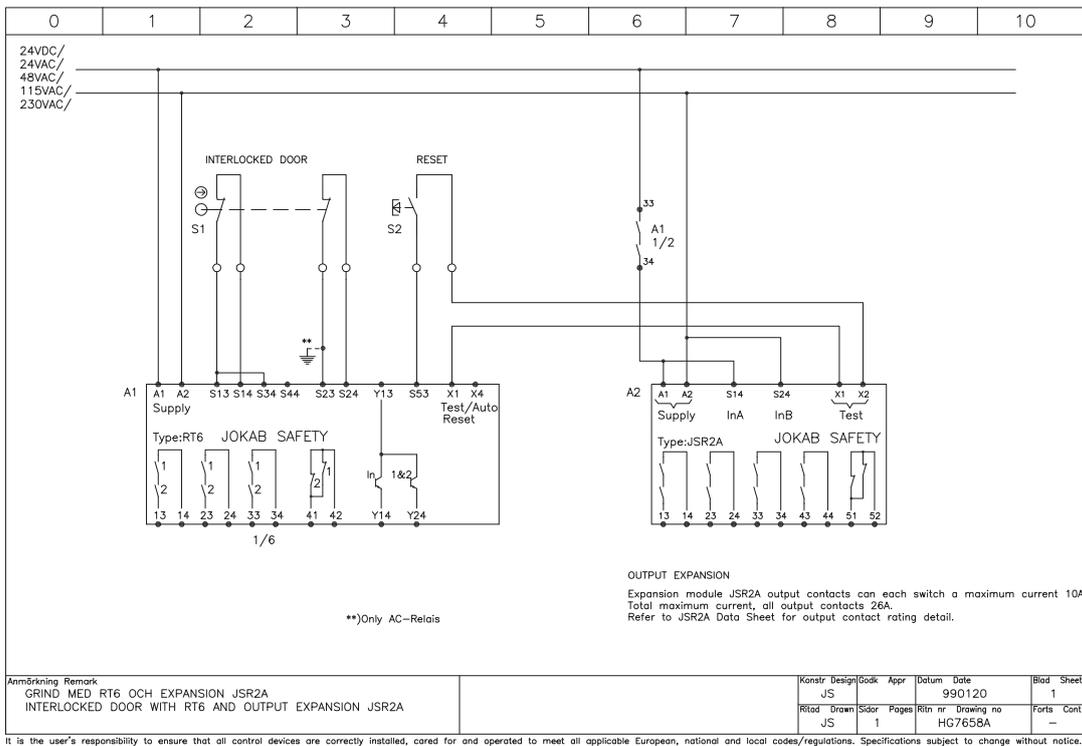
## HG7658A Verriegelte Tür mit RT6 und Ausgangserweiterung JSR2A




# Anschlussbeispiele
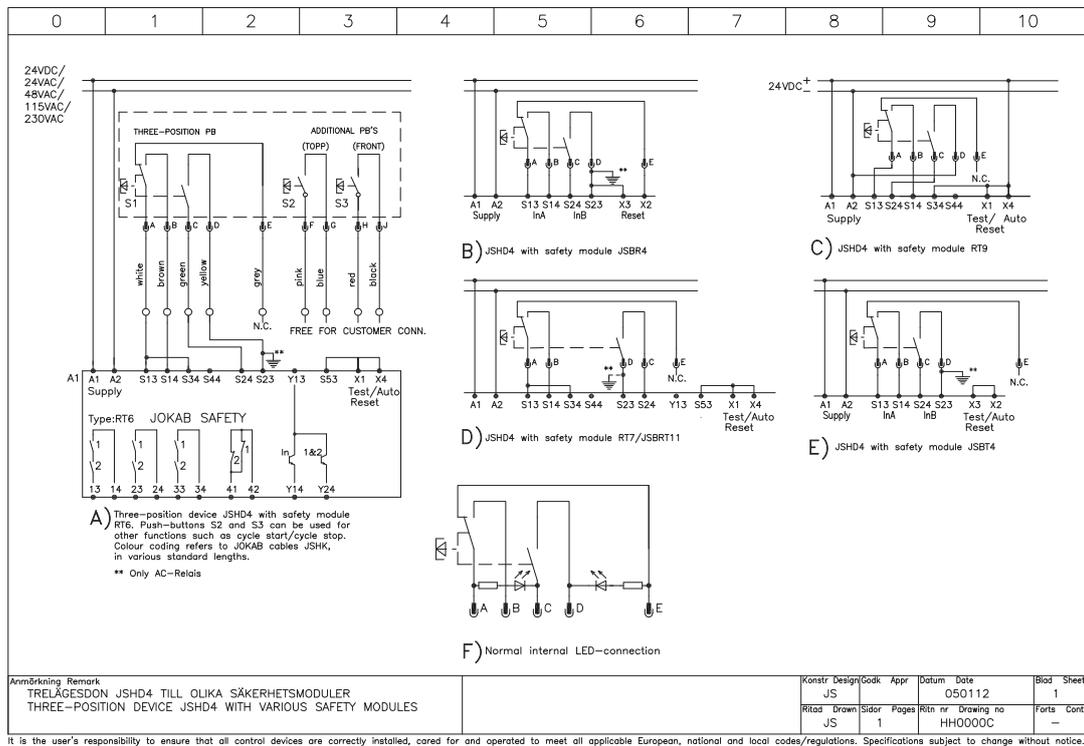
## HH0000C Drei-Stellungs-Zustimmschalter JSHD4 mit verschiedenen Auswerteeinheiten



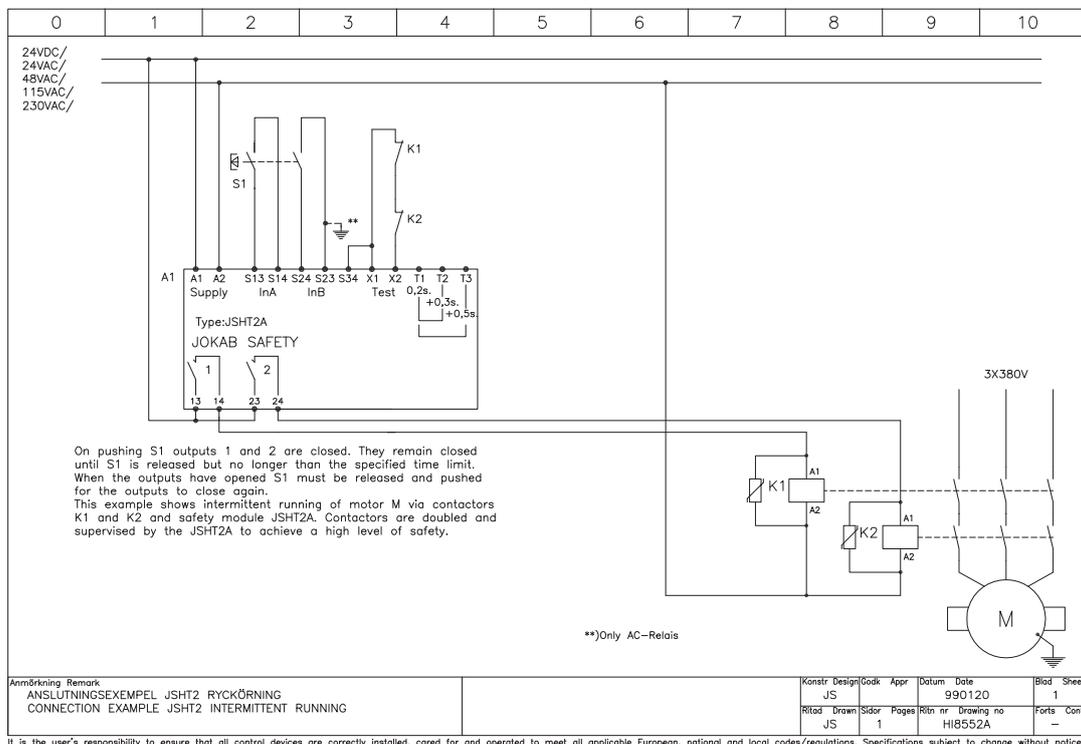
## HI8552A Anschlussbeispiele JSHT2 mit Abfallverzögerung




# Anschlussbeispiele
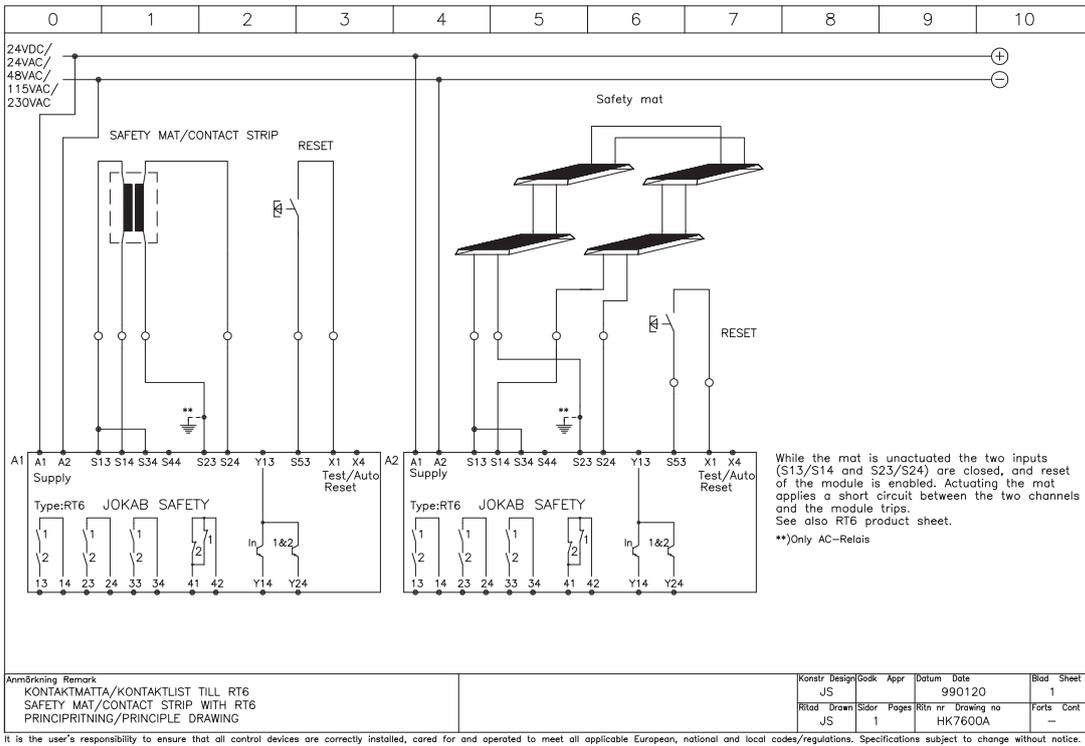
## HK7600A Sicherheitsschaltmatte/Sicherheitsschaltleiste mit RT6




6
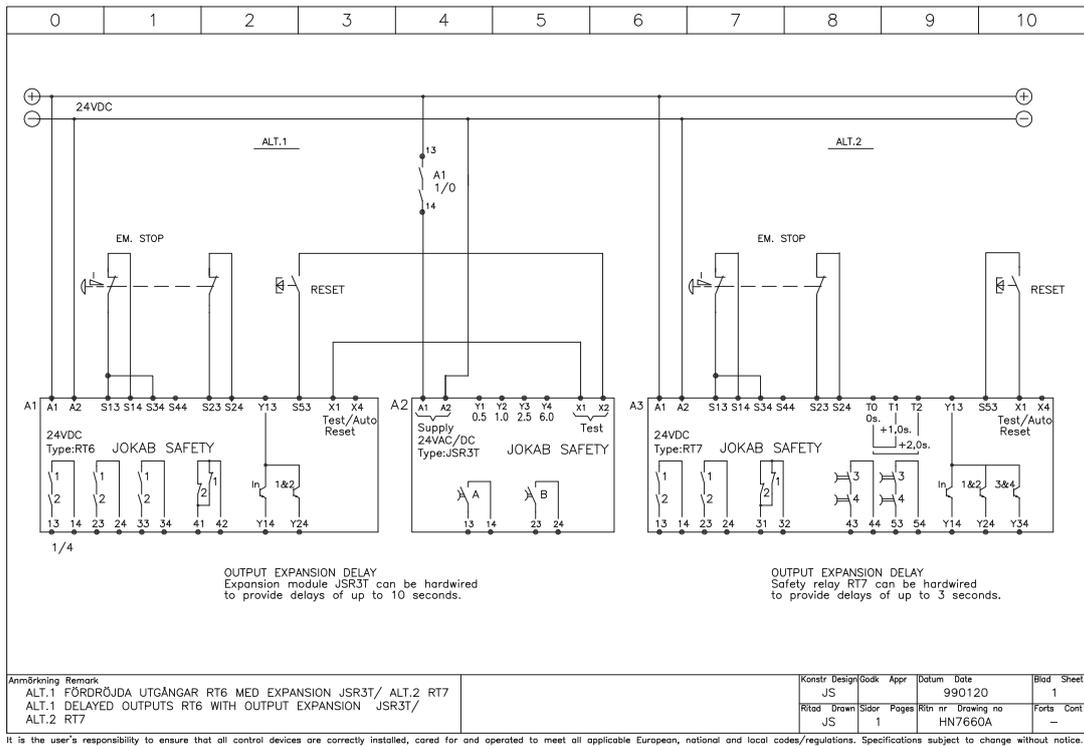
## HN7660A Abfallverzögerte Ausgänge-RT6 mit Ausgangserweiterung JSR3T and RT7




# Anschlussbeispiele
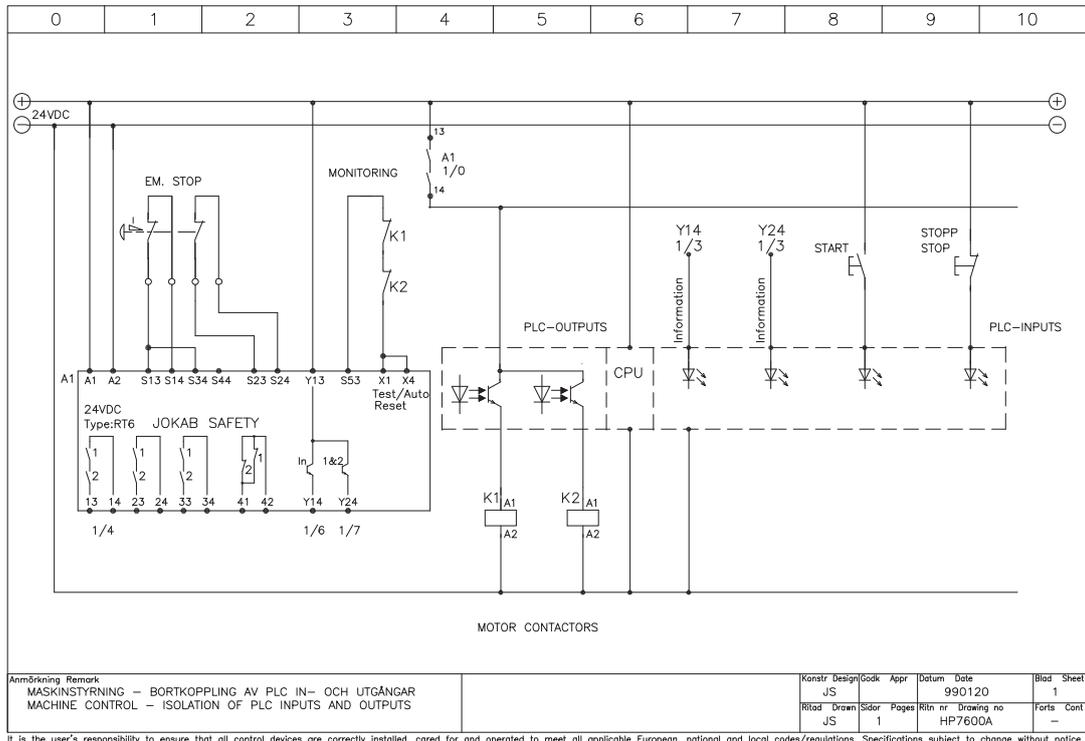
## HP7600A Maschinensteuerung - Potentialtrennung von SPS-Ein- und Ausgängen



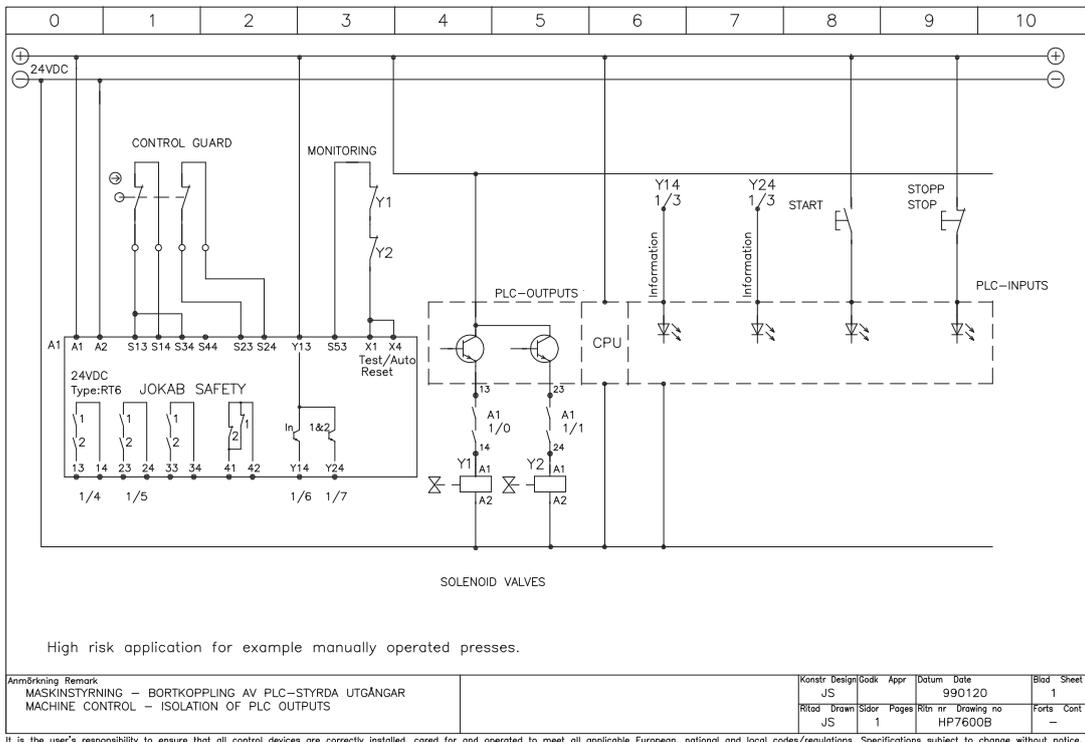
## HP7600B Maschinensteuerung - Potentialtrennung von SPS-Ausgängen




# Anschlussbeispiele
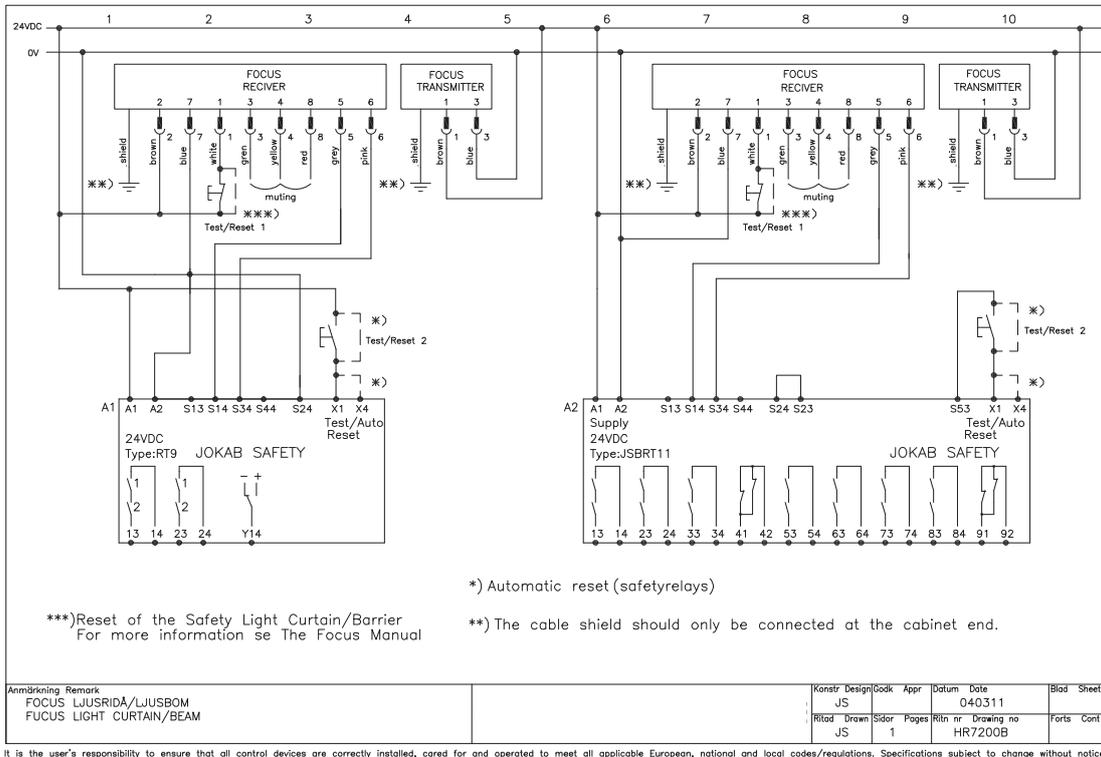
## HR7200B Focus Lichtvorhang/Lichtgitter mit RT9 und JSBRT11



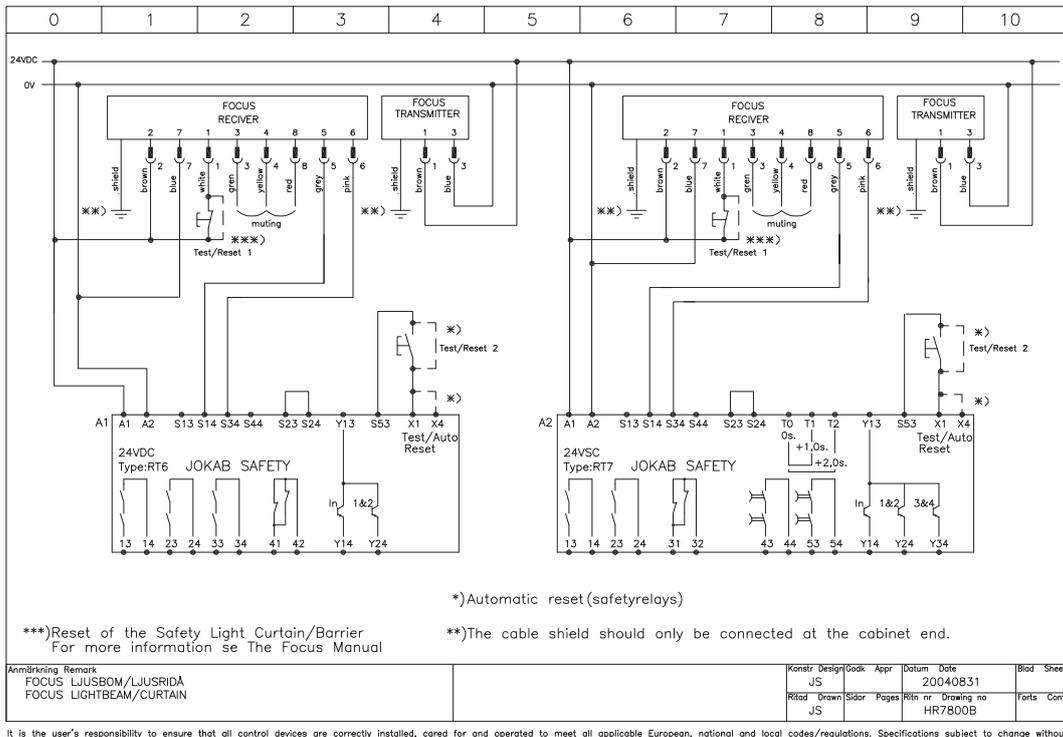
## HR7800B Focus Lichtvorhang/Lichtgitter mit RT6 und RT7



# Anschlussbeispiele
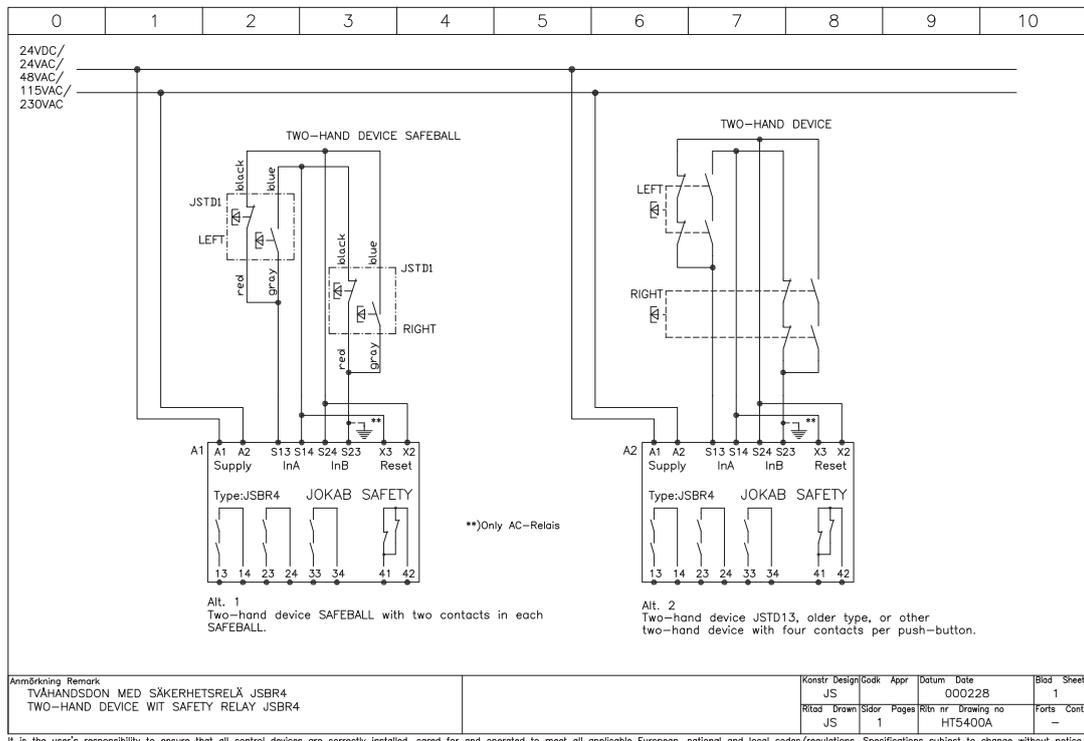
## HT5400A Zweihandschaltung mit Sicherheitsrelais JSBR4



## HB0008A Focus Lichtvorhang/Lichtgitter mit Hilfe eines M12-3D

